

EH-8 (3-g)

Samuel Léveillé

Énoncé : “Utilisez 2 piles de 1.5 volts en série avec une résistance appropriée et testez ce circuit sur votre platine. Expérimentez avec des couleurs de LEDs différentes: rouge, verte et bleue. Que se passe-t-il?”

Réponse : Il ne se passe rien d’exceptionnel. Les LEDs allume et même très fort, c’est tout. J’ai essayé avec plusieurs combinaisons de couleurs et le résultat est toujours le même.